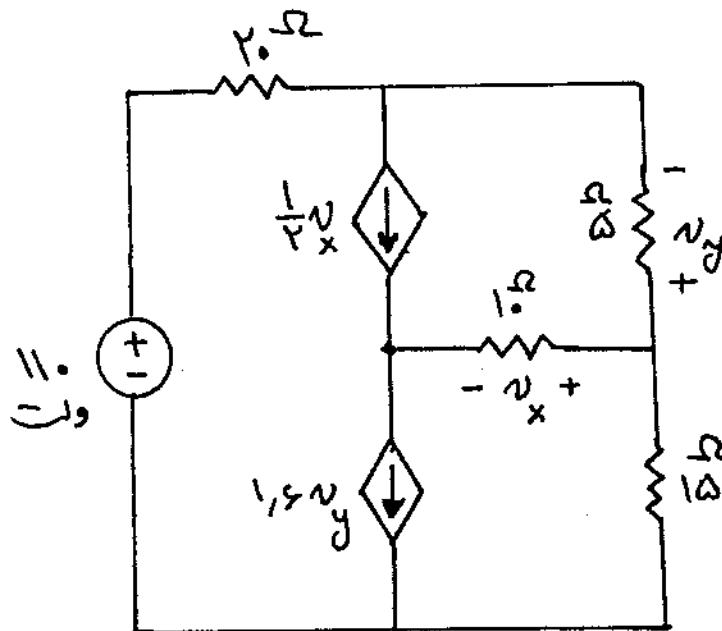


۱- در مدار شکل مقابل مقادیر v_y و v_x به ترتیب کدام است؟




$$v_y = -V/5, v_x = 2 \text{ } \Omega \quad (1)$$

$$v_y = V/5, v_x = 2 \text{ } \Omega \quad (2)$$

$$v_y = -10, v_x = V/5 \quad (3)$$

$$v_y = 10, v_x = V/5 \quad (4)$$

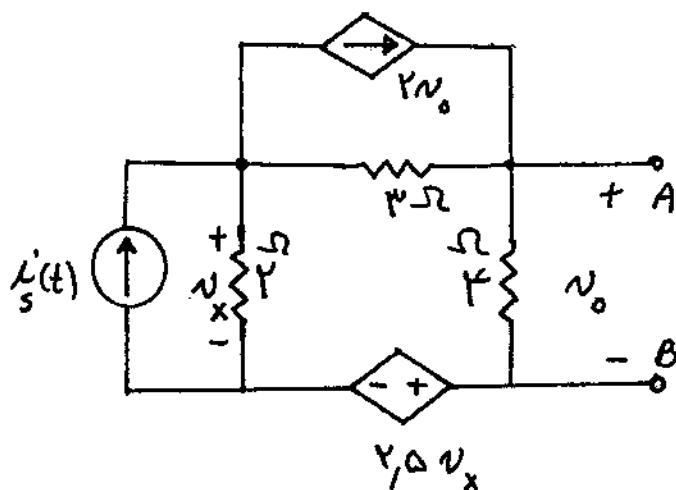۲- مدار معادل تونن دیده شده در سرهای A و B مدار شکل مقابل کدام است؟




۱) منبع ولتاژ معادل (t) $\frac{5}{3}$ سری با مقاومت $\frac{4}{5}$ اهم

۲) منبع ولتاژ (t) $\frac{3}{5}$ سری با مقاومت $\frac{4}{5}$ اهم

۳) منبع ولتاژ معادل (t) $\frac{3}{5}$ سری با مقاومت $\frac{4}{5}$ اهم

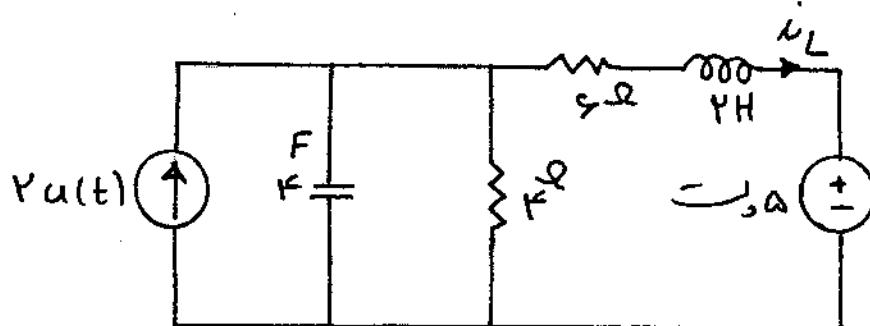۴) منبع ولتاژ معادل (t) $\frac{5}{3}$ سری با مقاومت $\frac{4}{5}$ اهم

۳- در مدار شکل مقابل مقابله (0^+) و $\frac{d^2i_L}{dt^2}$ به ترتیب کدام هستند؟



- ۱) صفر و صفر
۲) صفر و $\frac{1}{4}$
۳) $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{2}$
۴) $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{2}$

۴- ولتاژ دوسر خازن یک مدار RLC موازی بدون ورودی برای $v_c(t) = ke^{-\gamma t} \cos(\varphi t + \theta)$ است. اگر مقابله L و C را ثابت نگهداشته و مقادیر مقاومت R را تغییر دهیم، به ازای کدام مقدار R مدار پاسخ میرایی بحرانی خواهد داشت؟

- ۱) (۱) ۲) (۲) ۳) (۳) ۴) (۴)

۵- در مدار شکل مقابل $v_s(t)$ به صورت $v(t) = 5[u(-t) - u(t)]$ است. $v(t)$ برابر با کدام است؟



- ۱) $22e^{-\frac{t}{2}} - 22e^{-7t}$
۲) $-22e^{-7t} + 22e^{-\frac{t}{2}}$
۳) $-2te^{\frac{t}{2}}$
۴) $-22te^{-7t}$


۶- در مدار شکل مقابل برای ورودی پله واحد ($\epsilon(t)$) پاسخ ولتاژ خروجی v_o کدام است؟

$$7e^{-\frac{t}{T}} u(t) \quad (1)$$


$$7e^{-\frac{t}{T}} u(t) \quad (2)$$

$$7(e^{-\frac{t}{T}} - e^{-\frac{t}{T}}) u(t) \quad (3)$$
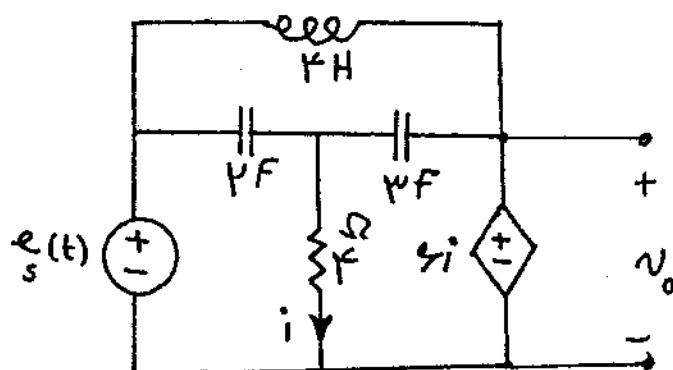
$$7(e^{-\frac{t}{T}} - e^{-\frac{t}{T}}) u(t) \quad (4)$$



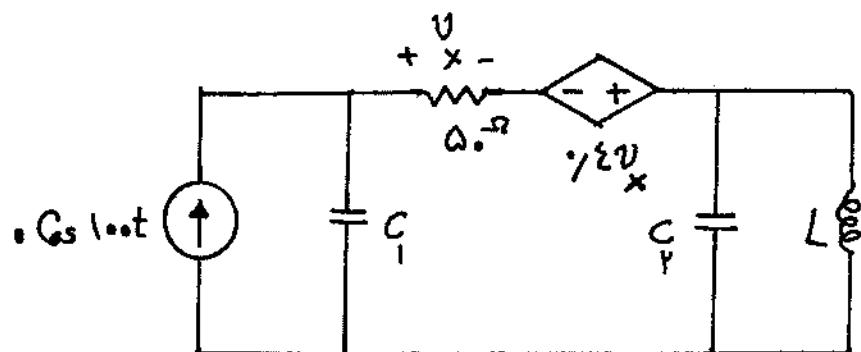۷- در مدار شکل مقابل مقابله هانری است. فازور ولتاژ v_o کدام است؟ $L = 0.77 \text{ mH}$, $C_1 = \frac{1}{7} \text{ mF}$, $C_2 = 0.4 \text{ mF}$



$$100 - j200 \quad (1)$$

$$100 + j200 \quad (2)$$

$$200 + j100 \quad (3)$$

$$200 - j100 \quad (4)$$