

-۶۴ در تابع  $f(a,b,c,d) = \sum m(2,7,8,9,12) + d(2,6,11,14)$  به ترتیب چند وجود دارد؟


(۴) ۲ و ۷

(۳) ۷ و ۱

(۲) ۵ و ۲

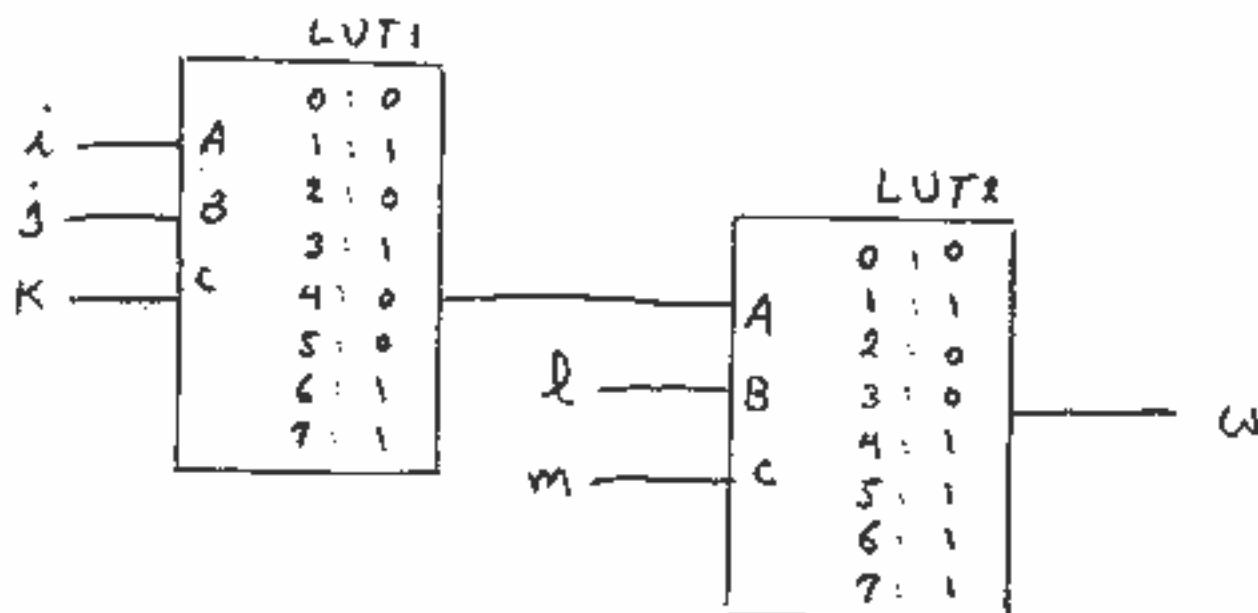(۱) ۱ و ۰

-۶۵ مدار رو به رو دو LUT را نشان می‌دهد. ورودی A پر ارزش‌ترین ورودی است و در هر LUT مقدارهای حافظه آن نوشته شده (به ترتیب ۰ تا ۷) خروجی W چه تابعی است؟




$w = ij\bar{l} + \bar{k}m \quad (1)$

$w = ij + \bar{i}\bar{k} + l \quad (2)$


$w = \bar{i}\bar{j} + \bar{i}\bar{k} + \bar{l}\bar{m} \quad (3)$

$w = ij + \bar{i}\bar{k} + \bar{l}m \quad (4)$

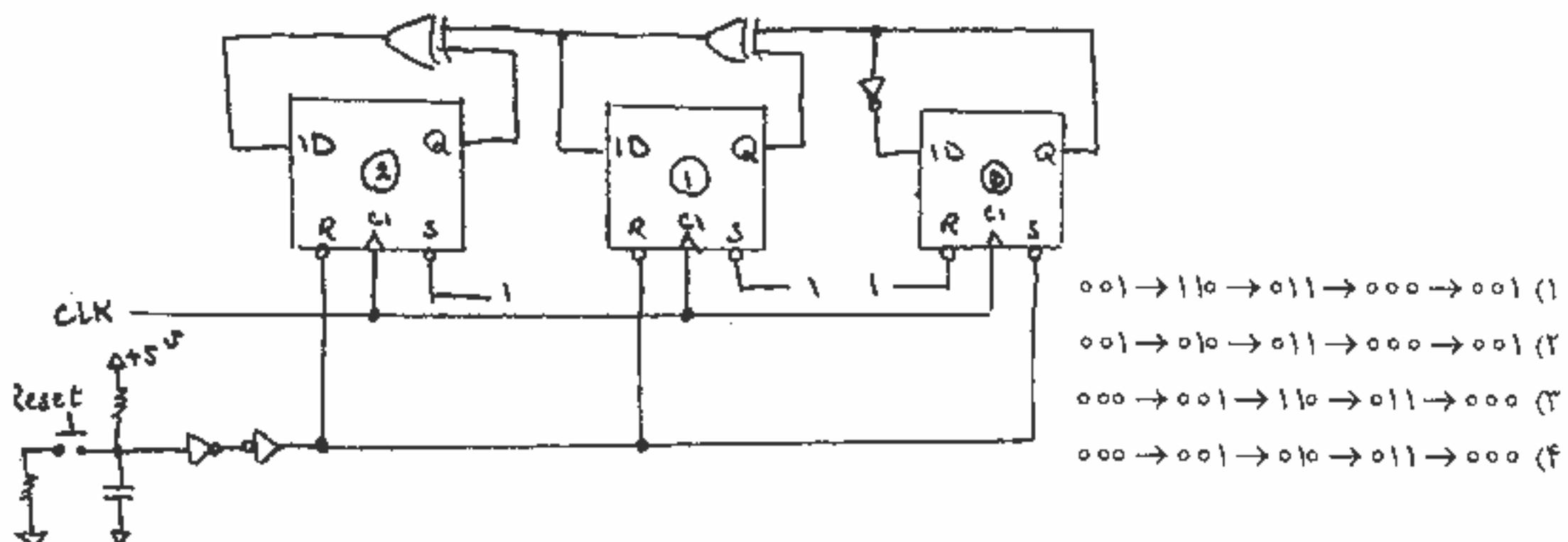-۶۶ در مدار زیر، پس از Reset کامل مدارشمارش به چه گونه است؟ (تمامی اعداد بر اساس  $Q_2Q_1Q_0$  می‌باشد)



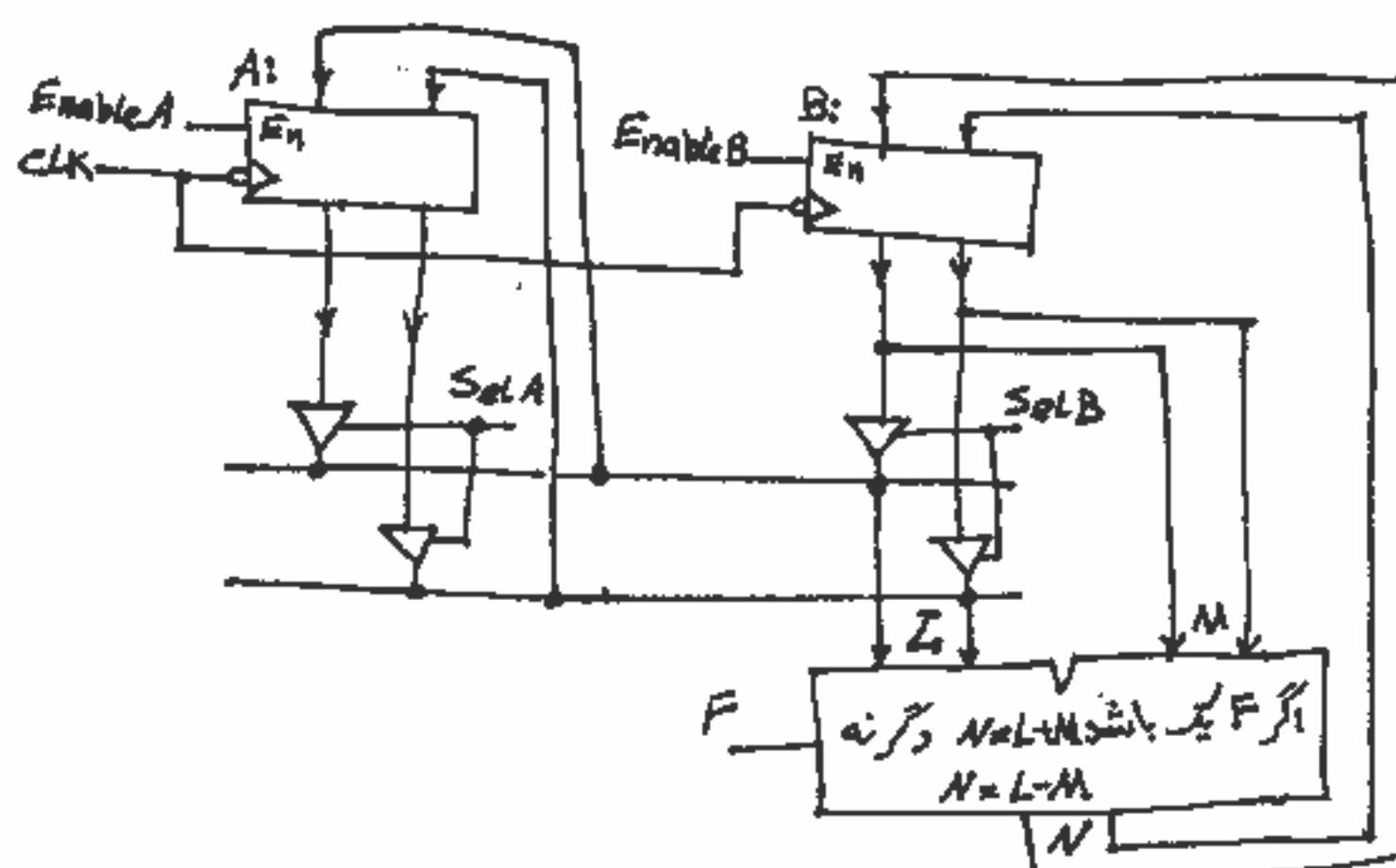-۶۷ در مدار زیر، محتويات اوليه A = 11 و B = 00 می‌باشد. خطهای کنترل Enable A، Enable B، Enable A و B، Sel A و Sel B یک می‌شوند و تالیه بعدی CLK یک می‌مانند. باقی خطوط کنترل همگی صفر می‌مانند. محتويات A و B پس از کلاک دوم چه خواهد بود.




$A = 11 \quad B = 00 \quad (1)$

$A = 00 \quad B = 11 \quad (2)$

$A = 11 \quad B = 10 \quad (3)$

$A = 00 \quad B = 00 \quad (4)$

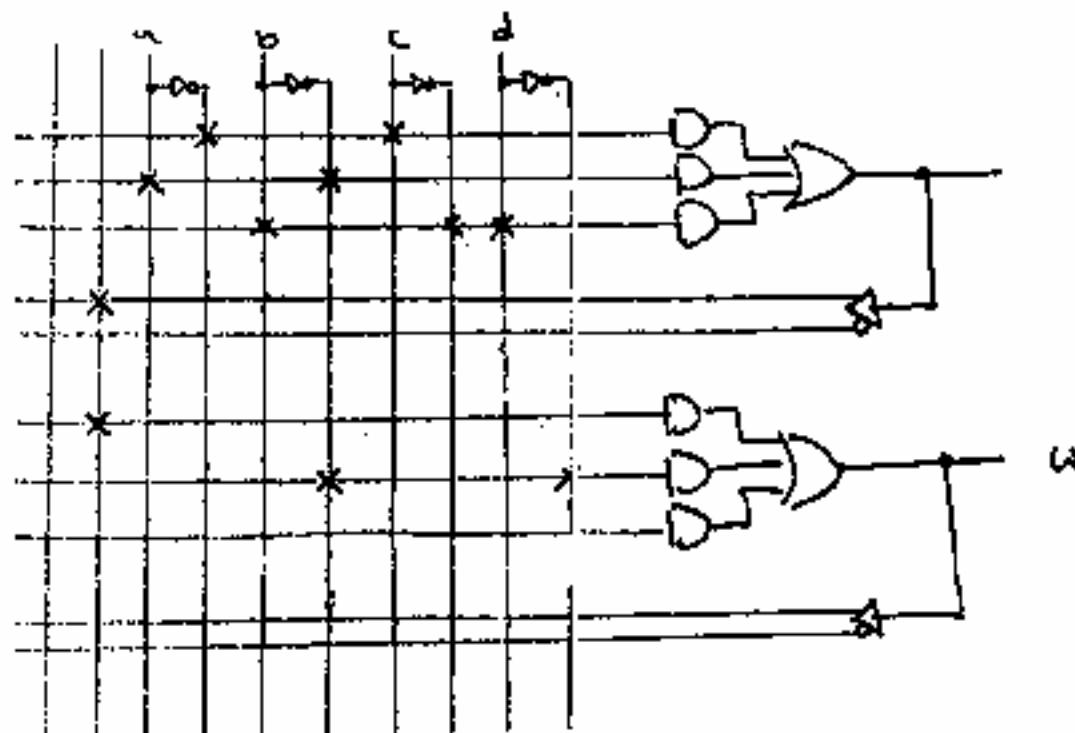-۶۸ در مدار رو به رو دو Logic Block از یک PAL دیده می‌شود. در محلهای ارتباط "x" گذاشته شده. تابع بروی خروجی W چه می‌باشد؟




$$W = bc + cd + ac \quad (1)$$

$$W = \bar{a}c + a\bar{b} + b\bar{c}d + 1 \quad (2)$$

$$W = \bar{a}c + a\bar{b} + b\bar{c}d + \bar{b}\bar{d} \quad (3)$$

$$W = a\bar{b} + bcd + ad + bd \quad (4)$$

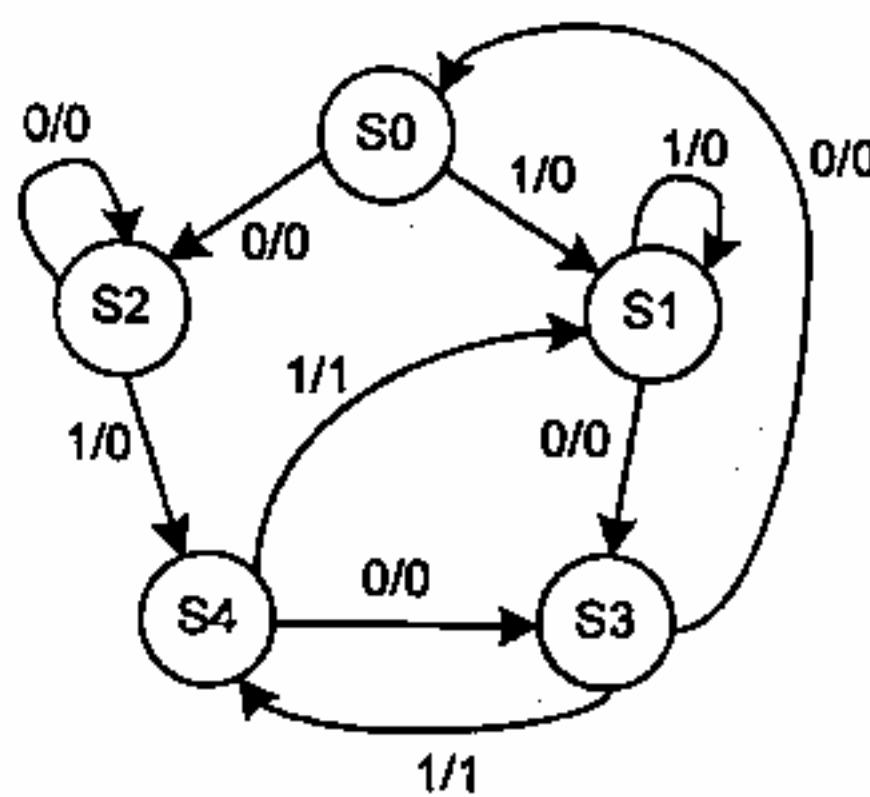-۶۹ نمودار حالت زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید مدار از حالت S0 شروع به کار می‌کند اگر دنباله‌ی ورودی ۱۱۰۱۱۰۱۱۰۰۱۰۱۰۱۱۰ به این مدار اعمال شود، در این صورت خروجی مدار چند بار ۱ خواهد شد؟ (دنباله‌ی ورودی را از چپ به راست در نظر بگیرید)



۳ (۱)

۴ (۲)

۶ (۳)

۷ (۴)

-۷۰ جدول حالت زیر پس از کاهش تعداد حالات دارای چند حالت خواهد بود؟

PS	NS/Output	
	x=0	x=1
a	c/0	g/0
b	f/0	b/0
c	b/1	f/1
d	c/0	g/1
e	d/0	g/1
f	g/1	c/1
g	f/0	a/0

۳ (۱)

۴ (۲)

۵ (۳)

۶ (۴)